
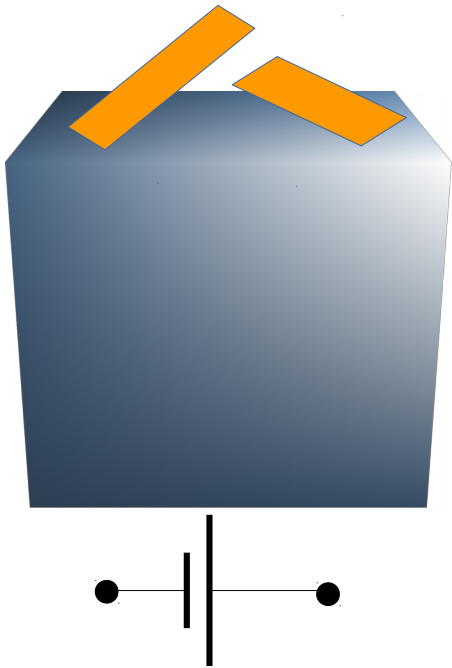


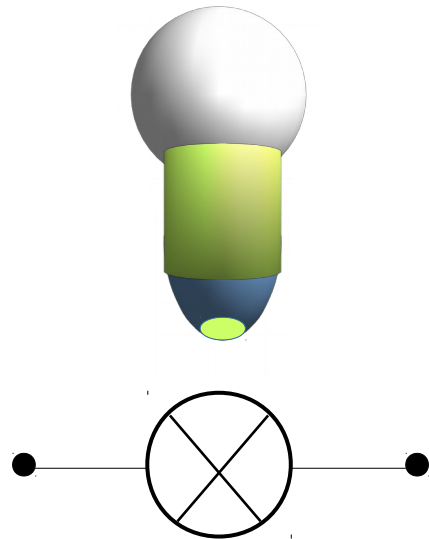
Les conventions de schématisation électrique



La pile





La lampe

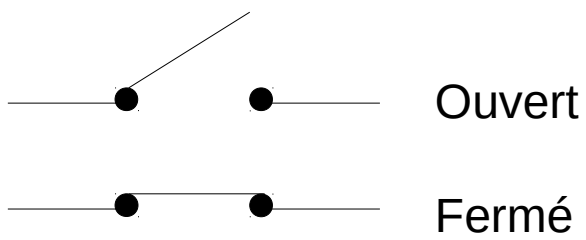


Ouvert

Fermé


L'interrupteur

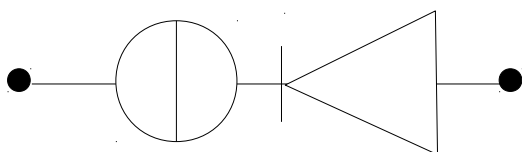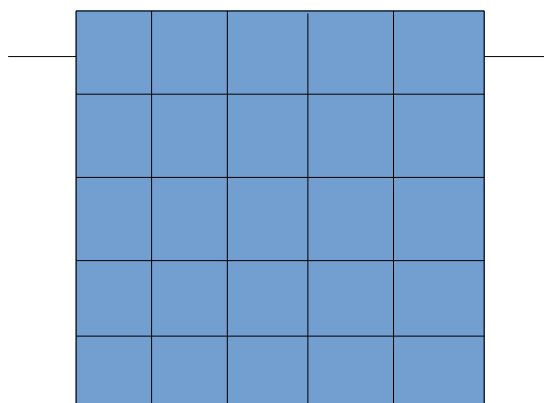

La cellule photovoltaïque

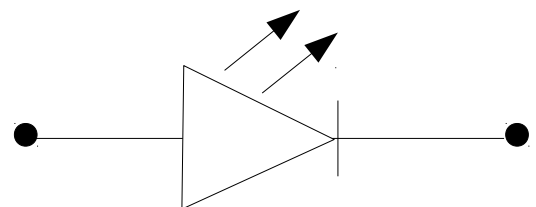

La DEL
Diode électroluminescente

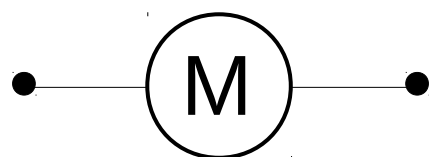

Le moteur