
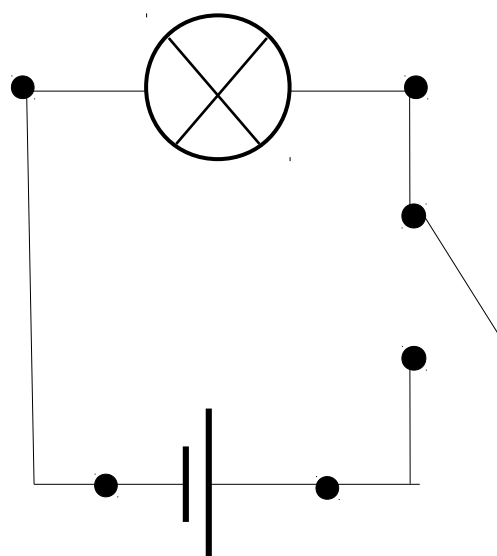
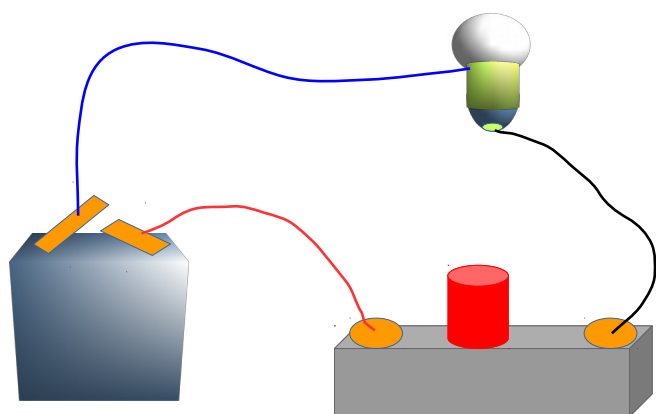
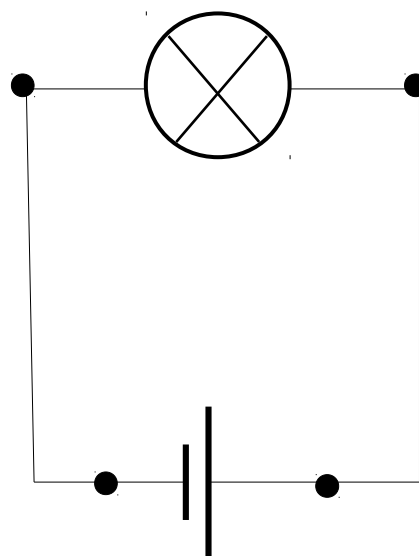
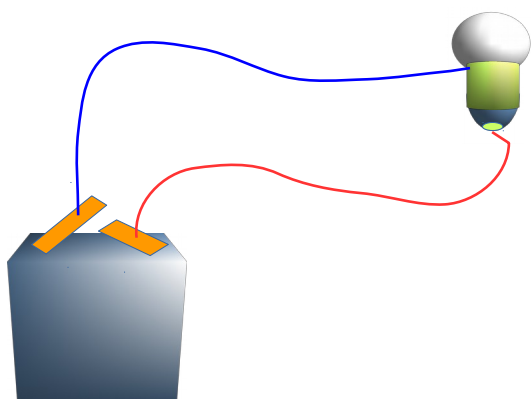




Annexe 4 - Les différents circuits électriques

Les circuits simples

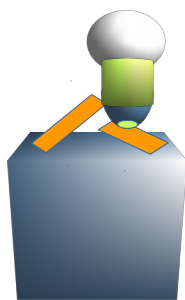

Les circuits complexes

Le circuit en série

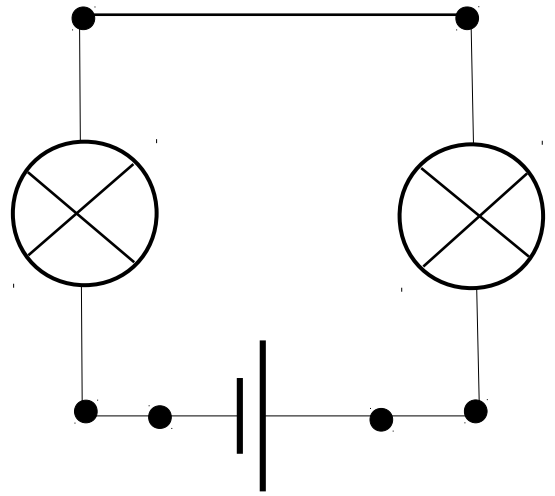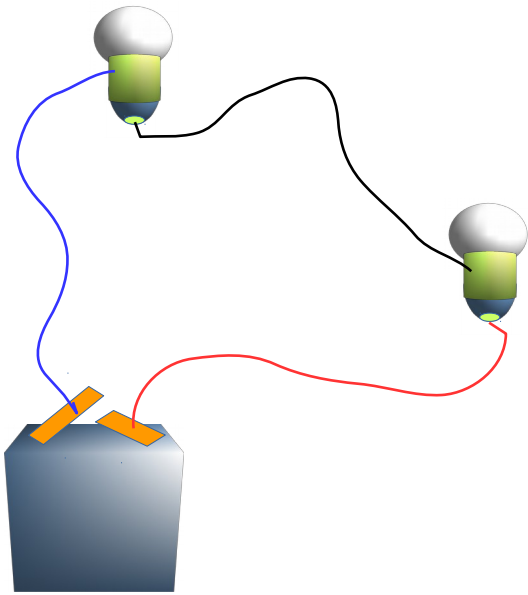

Le circuit en dérivation ou parallèle

